



Schaltungstheorie

1. Grundlagen

1.1. Sinus, Cosinus $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\frac{1}{2}\pi$	π	$1\frac{1}{2}\pi$	2π
φ	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	0	$\mp\infty$	0

Verbraucherfeilsystem: Spannung und Strom sind assoziiert. Positive Leistung bedeutet Verbrauch von Leistung, negative Leistung bedeutet Abgabe von Leistung.

Das Gegenteil wäre das Erzeugersystem.

1.2. Begriffserklärung, Glossar

Zählpfeile: Zeigen die gemeinsame(assoziierte) Zählrichtung von Stromfluss und Spannungsabfall zwischen zwei Knoten an, unabhängig von den tatsächlichen Richtungen (Vorzeichen).

Masse (Signale) $\perp$: Gemeinsamer el. Bezugspunkt mit Potential 0V

Erdung (Fehlstrom): Schutz vor Kurzschluss, führt nur im Fehlerfall Strom.

Kurzschluss (KS): ideal leitender Draht. $u_{KS} = 0$, $i_{KS} =$ beliebig

Leerlauf (LL): ideal isolierende Luft. $u_{LL} =$ beliebig, $i_{LL} = 0$

Tor: Ein Tor bilden zwei Anschlüsse bei denen der Stromzufluss des einen Anschluss gleich dem Stromabfluss des anderen Anschluss entspricht.

$i_{in} = i_{out}$
Arbeitspunkt (AP): Betriebspunkt bei dem alle Kleinsignalquellen Null sind.

1.3. Eintorverschaltungen

Serienschaltung		Parallelschaltung	
$u = \sum u_i$	$i = \text{const.}$	$u = \text{const.}$	$i = \sum i_i$
$q = \text{const.}$	$\Phi_M = \sum \Phi_{M,i}$	$q = \sum q_i$	$\Phi_M = \text{const.}$
$R = \sum R_i$	$M = \sum M_i$	$\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$	$\frac{1}{M} = \sum \frac{1}{M_i}$
$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$	$L = \sum L_i$	$C = \sum C_i$	$\frac{1}{L} = \sum \frac{1}{L_i}$
$Z = \sum Z_i$	$\frac{1}{Y} = \sum \frac{1}{Y_i}$	$\frac{1}{Z} = \sum \frac{1}{Z_i}$	$Y = \sum Y_i$
$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$			

1.4. Steuernde und gesteuerte Größen

Alle konstanten Größen sind **gesteuert**

Alle Größen, die beliebig sind, müssen **steuern**

1.5. Teilerregeln

Spannungsteiler: R_1 in Serie mit $R_2 \Rightarrow u_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{ges}$
Der Spannungsabfall über einen Widerstand ist gleich dem Widerstands-wert (R_1) durch den Gesamtwiderstand ($R_1 + R_2$), über den u_{ges} abfällt.

Stromteiler: G_1 parallel mit $G_2 \Rightarrow i_{G_1} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i_{ges}$
Der Strom durch den Zweig mit G_1 ist gleich dessen Leitwert durch den Gesamtleitwert ($G_1 + G_2$), auf den sich i_{ges} aufteilt.

2. Resistive Eintore

2.1. Resistive Eintore

- Implizite Darstellung: $f_{\mathcal{F}}(u, i) = 0$
- Parameterdarstellung: $u = u_{\mathcal{F}}(\lambda)$ $i = i_{\mathcal{F}}(\lambda)$
- Explizite Darstellung: $i = g_{\mathcal{F}}(u)$ $u = r_{\mathcal{F}}(i)$
Leitwertdarstellung Widerstands-darstellung
- Umpolung: $\overline{\mathcal{F}}$ entsteht durch Punktspiegelung von $\mathcal{F}$ am Ursprung: $(\overline{u}, \overline{i}) = (-u, -i) \in \overline{\mathcal{F}}$
- Dualität: $(u, i) \in \mathcal{F} \Leftrightarrow (R_d i, \frac{u}{R_d}) \in \mathcal{F}^d$
- Parallelschaltung von Widerstandsgeraden: $G = G_1 + G_2$
 $\Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
- Serienschaltung von Widerstandsgeraden: genauso wie Parallelschaltung nur R statt G
- Arbeitspunkt ermitteln:
 - Schaltung aufteilen in Quelle $\mathcal{Q}$ und Last $\mathcal{L}$
 - Parameterdarstellung $\Rightarrow$ Kennlinien zeichnen
 - Lösung: Schnittpunkte der Kennlinien! $\Rightarrow$ ist die Funktion im AP stetig und diff'bar, kann man sie dort *linearisieren*

Eigenschaften von $\mathcal{F}$:

$\mathcal{F}$ stromgesteuert	$\exists r_{\mathcal{F}}(i)$
$\mathcal{F}$ spannungsgesteuert	$\exists g_{\mathcal{F}}(u)$
$\mathcal{F}$ ungepolt	Kennlinie punktsymm. zum Ursprung
$\mathcal{F}$ aktiv	mind. 1 Pkt. in II. od. IV. Quadr.
$\mathcal{F}$ verlustfrei	nur auf Koordinatenachsen
$\mathcal{F}$ quellenfrei	enthält den Ursprung (steuernde Größen 0 setzen, gest. Gr. auch 0?)
$\mathcal{F}$ streng linear	$(ku, ki) \in \mathcal{F} \quad (u_1 + u_2, i_1 + i_2) \in \mathcal{F}$
$\mathcal{F}$ stückweise linear	Kennlinie besteht aus linearen Abschnitten

2.2. Dualwandlung

$$u \rightarrow R_d i^d \quad i \rightarrow \frac{1}{R_d} u^d \Phi \rightarrow R_d q^d \quad q \rightarrow \frac{1}{R_d} \Phi^d$$

$$\text{Im Schaltbild: } R \rightarrow G = \frac{1}{R_d} \quad G \rightarrow R = R_d^2 G$$

$$C^d \rightarrow \frac{L}{R_d^2} \quad L^d \rightarrow R_d^2 C$$

Serienschaltung $\leftrightarrow$ Parallelschaltung

2.3. Kennlinienbestimmung von verschalteten Bauteilen

Parallel: Kennlinien entlang der i-Achse addieren (Spannungen sind gleich, Ströme addieren sich)

Seriell: Kennlinien entlang der u-Achse addieren (Ströme sind gleich, Spannungen addieren sich)

2.4. Arbeitspunktbestimmung

$\mathcal{Q}$: Quelleneintor

$\mathcal{Q}^x$: Quelleneintor mit externer Kennlinie (gespiegelt an der u-Achse)

$\mathcal{F}$: Lasteintor

Graphisch: $AP = \mathcal{F} \cap \mathcal{Q}^x$

Rechnerisch: $i_Q = -i_{\mathcal{F}} \Rightarrow u_{AP}$
 $u_Q = u_{\mathcal{F}} \Rightarrow i_{AP}$

2.5. Linearisierung

Beispiel spannungsgesteuert, stromgesteuert analog

$$g_{lin} = \left. \frac{\partial i_{\mathcal{F}}}{\partial u_{\mathcal{F}}} \right|_{AP} \quad \Delta u = u - U_{AP}$$

$$\Delta i = i - I_{AP} \quad \Delta u = u - U_{AP}$$

$$\Delta i = g_{lin} \Delta u$$

$$i_{\mathcal{F},lin} = \Delta i + I_{AP} = \Delta u \cdot g_{lin} + U_{AP} = g_{lin}(u_{\mathcal{F}} - U_{AP}) + I_{AP}$$

2.6. Liste

Leerlauf 	$u =$ beliebig $i = 0$ u, sl, v	
Kurzschluss 	$u = 0$ $i =$ beliebig u, sl, v	
Nullator 	$u = 0 \quad i = 0$ u, sl, v, dual zu sich selbst	
Norator 	$u =$ beliebig $i =$ beliebig u, sl, a, dual zu sich selbst	
Widerstand 	$u = R \cdot i$ $i = G \cdot u \quad G = \frac{1}{R}$	
Konkaver Widerstand 	$i = \begin{cases} 0 & , u \leq U \\ G(u - U) & , u > U \end{cases}$	
Konvexer Widerstand 	Dual zum konkaven Widerstand $u = \begin{cases} 0 & , i \leq I \\ R(i - I) & , i > I \end{cases}$	
Spannungsq. 	$u = U_0$ $i =$ beliebig	
Stromquelle 	$u =$ beliebig $i = I_0$	
ideale Diode 	$u = 0$ falls $i > 0$ $i = 0$ falls $u < 0$	
reale Diode pn Diode 	$u_D = u_T \cdot \ln\left(\frac{i_D}{I_S} + 1\right)$ $i_D = I_S \cdot \left(\exp\left(\frac{u_D}{u_T}\right) - 1\right)$	
Photodiode 	$i = I_S \left(e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1 \right) - i_L$	
Zenerdiode 	Durchbruch bei $u = U_Z$: für $u \leq U_Z$ stark leitend	
Tunnel diode 	Im gewissen Bereich wie ein negativer Widerstand	

3. Resistive Zweitore

Ein Zweitor besteht aus zwei Eintoren.

3.1. Beschreibungsformen von Zweitoren

Beschreibung	nicht linear	linear
Implizit	$f_{\mathcal{F}}(u, i) = 0$	$\begin{bmatrix} \underline{M} & \underline{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = 0$
Parametrisch	$\underline{u} = u_{\mathcal{F}}(\underline{\lambda})$ $\underline{i} = i_{\mathcal{F}}(\underline{\lambda})$	$\begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix} \cdot \underline{c}$
Explizit	nicht linear	linear
Widerstand-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1(i_1, i_2) \\ r_2(i_1, i_2) \end{bmatrix}$	$= \begin{bmatrix} U_0 \\ U_0 \end{bmatrix} + \underline{R} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$
Leitwert-beschreibung	$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1(u_1, u_2) \\ g_2(u_1, u_2) \end{bmatrix}$	$= \begin{bmatrix} I_0 \\ I_0 \end{bmatrix} + \underline{G} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$
Hybrid-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(i_1, u_2) \\ h_2(i_1, u_2) \end{bmatrix}$	$= \underline{H} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$
Inver. Hybrid-beschreibung	$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_1(u_1, i_2) \\ h'_2(u_1, i_2) \end{bmatrix}$	$= \underline{H}' \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$
Ketten-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(u_2, -i_2) \\ a_2(u_2, -i_2) \end{bmatrix}$	$= \underline{A} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$
Inver. Ketten-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_1(u_1, -i_1) \\ a'_2(u_1, -i_1) \end{bmatrix}$	$= \underline{A}' \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ -i_1 \end{bmatrix}$

3.2. Aufstellen der Zweitormatrix

3.2.1 By Inspection

Gleichungen aufstellen und gesuchte Matrix daraus ableiten.

3.2.2 Kurzschluss-Leerlauf-Methode

Für jede steuernde Größe: (z.B. $\underline{u}$ $\underline{Ri}$)

- steuernde Größe festsetzen (zu Bsp. zuerst i_1 fest)
- restliche steuernde Größen auf 0 setzen (mit KS oder LL) (zu Bsp. $i_2 = 0A$)
- gesteuerte Größen in Abhängigkeit der Steuergrößen (die nicht 0 ist) ermitteln (zu Bsp. $u_1 = R_a i_1$, $u_2 = R_b i_1$)
- Für jede steuernde Größe wiederholen (zu Bsp. jetzt i_2 festsetzen, $i_1 = 0A$ setzen, u_1 , u_2 in Abhängigkeit von i_2 ausdrücken)

3.2.3 Quellenbehaftete lineare Zweitore

- Matrix des quellenfreien Zweitores bestimmen
- Quellvektor bestimmen (beide steuernden Größen auf null setzen)
- Schaltbild mit externen Quellen zeichnen je nach Beschreibungsform

Implizit $\rightarrow$ Explizit

$$\underline{R} = -\underline{M}^{-1} \underline{N} \quad \underline{G} = -\underline{N}^{-1} \underline{M}$$

Explizit $\rightarrow$ Implizit

$$\underline{1u} - \underline{Ri} = \underline{0} \quad -\underline{Gu} + \underline{1i} = \underline{0}$$

Parametrisch $\rightarrow$ Explizit

$$\underline{R} = \underline{U} \underline{I}^{-1} \quad \underline{G} = \underline{I} \underline{U}^{-1}$$

Implizit $\rightarrow$ Parametrisch

$$\begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\underline{M}^{-1} \underline{N} \\ \underline{1} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{1} \\ -\underline{N}^{-1} \underline{M} \end{bmatrix}$$

Parametrisch $\rightarrow$ Implizit

$$-\underline{I} \underline{U}^{-1} \underline{u} + \underline{1i} = 0 \quad \underline{1u} - \underline{U} \underline{I}^{-1} \underline{i} = 0$$

3.3. Verschaltung von Zweitoren

Es gibt sechs mögliche Verschaltungen.
Verschaltung

Parallel: $g_{ges} = g_{F1} + g_{F2}$
linear: $\underline{G}_{ges} = \underline{G}_1 + \underline{G}_2$
Umrechnung:

Serie: $r_{ges} = r_{F1} + r_{F2}$
linear: $\underline{R}_{ges} = \underline{R}_1 + \underline{R}_2$

Hybrid: $h_{ges} = h_{F1} + h_{F2}$
linear: $\underline{H}_{ges} = \underline{H}_1 + \underline{H}_2$
auch genannt: Serien-Parallel

Hybrid Inv.: $h'_{ges} = h_{F1} + h'_{F2}$
linear: $\underline{H}'_{ges} = \underline{H}'_1 + \underline{H}'_2$
auch genannt: Parallel-Serie

Kette: $a_{ges} = a_{F1} \cdot a_{F2}$
linear: $\underline{A}_{ges} = \underline{A}_1 \cdot \underline{A}_2$

Kette Inv: $a'_{ges} = a'_{F2} \cdot a'_{F1}$
linear: $\underline{A}'_{ges} = \underline{A}'_2 \cdot \underline{A}'_1$

3.4. Liste von Zweitoren

3.4.1 VCCS

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{g} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g & 0 \end{bmatrix}$$

3.4.2 CCCS

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\beta} \end{bmatrix} \quad \underline{H} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \beta & 0 \end{bmatrix}$$

3.4.3 VCVS

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\mu} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{H}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix}$$

3.4.4 CCVS

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{r} & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ r & 0 \end{bmatrix}$$

3.4.5 Nullor

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenschaften: Quellenfrei, streng linear

3.4.6 Übertrager (z.B. Transformator)

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} \ddot{u} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\ddot{u}} \end{bmatrix} \quad \underline{H} = \begin{bmatrix} 0 & \ddot{u} \\ -\ddot{u} & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{H}' = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\ddot{u}} \\ \frac{1}{\ddot{u}} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{M} = \begin{bmatrix} 1 & -\ddot{u} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \ddot{u} & 1 \end{bmatrix}$$


$$R_{in} = \frac{u_1}{i_1} = -\ddot{u}^2 R_L$$

Eigenschaften: verlustlos(ideal)

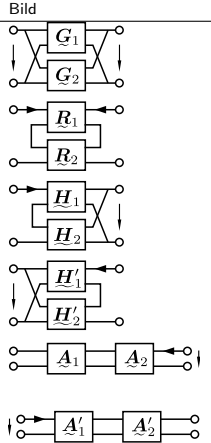3.4.7 Gyrtor

Schaltet man an Tor 2 (bzw. an dem Tor, auf das R_d -Pfeil zeigt) ein Element an, so beobachtet man an Tor 1 das duale Element.
Schaltet man an Tor 1 ein Element an, so beobachtet man an Tor 2 das duale, **umgepolte** Element.

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & R_d \\ \frac{1}{R_d} & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{R} = \begin{bmatrix} 0 & -R_d \\ R_d & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{G} = \begin{bmatrix} 0 & G_d \\ -G_d & 0 \end{bmatrix} \quad \mathcal{F}_{in} = \mathcal{F}^d$$



Eigenschaften: streng linear, verlustlos für $R_1 = R_2$


3.4.8 Negativ-Immitanz-Konverter

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} -k & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \quad \underline{H} = \begin{bmatrix} 0 & -k \\ -k & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_{in} = \frac{u_1}{i_1} = -k^2 R \quad -k^2 R : \text{negativer Widerstand}$$

Eigenschaften: streng linear, aktiv
Nullator überhalb R (Nullor-Realisierung): $k = -1$
Norator überhalb R (Nullor-Realisierung): $k = +1$

3.5. NIK allgemein (Polung beachten)

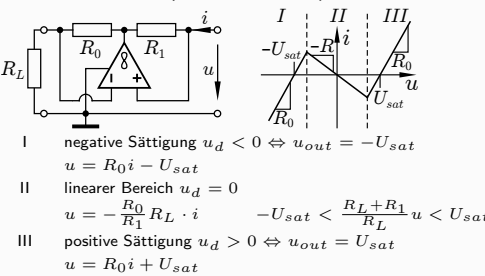

3.6. Dualwandlung

$$\begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix}^d = \begin{bmatrix} R_d \underline{I} \\ \frac{1}{R_d} \underline{U} \end{bmatrix} \quad \underline{G}^d = \frac{1}{R_d^2} \underline{R} \quad \underline{R}^d = R_d^2 \underline{G}$$

3.7. Linearisierung

$$\begin{aligned} \text{Großsignal} & \quad i = I_{AP} + \Delta i & \text{Kleinsignal} & \quad \Delta i = i - I_{AP} \\ u & = U_{AP} + \Delta u & \Delta u & = u - U_{AP} \\ \underline{i} & = \underline{g}(\underline{u}) & \Delta \underline{i} & \approx \underline{G} \cdot \Delta \underline{u} \end{aligned}$$

$$\underline{G} \text{ ist die Jakobimatrix } \left. \frac{\partial g_i(\underline{u})}{\partial u_j} \right|_{U_{AP}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \frac{\partial g_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial g_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_2} \end{bmatrix} \bigg|_{U_{AP}}$$

$$\Delta \underline{u} \approx \underline{R} \cdot \Delta \underline{u} \quad \text{Großsignal: } i \approx I_{AP} + G(U_{AP}) \cdot (u - U_{AP})$$

$$\text{Implizite Linearisierung: } \Delta \underline{f}(\Delta \underline{u}, \Delta \underline{i}) = \underline{M} \Delta \underline{u} + \underline{N} \Delta \underline{i}$$

$$\underline{M} := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} \end{bmatrix} \quad \underline{N} := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial i_1} & \frac{\partial f_1}{\partial i_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial i_1} & \frac{\partial f_2}{\partial i_2} \end{bmatrix}$$

4. Eigenschaften von Ein- und Mehrstoren

Ein Mehrtor $\mathcal{F}(\underline{u}, \underline{i})$ ist ...

Resistiv: Gedächtnislos; nur von u und i abhängig

Zeitvariant: Betriebsraum kann sich ändern

Reziprozität: $\underline{G}^T = \underline{G}$, $\underline{R}^T = \underline{R}$, $\det(\underline{A}) = 1$, $\det(\underline{A}') = 1$,

$h_{21} = -h_{12}$, $h'_{21} = -h'_{12}$, $\underline{U}^T \underline{I} = \underline{I}^T \underline{U}$

Symmetrie: $r_{11} = r_{22}$ und $r_{12} = r_{21}$,

$$\underline{R} = \underline{P} \underline{R} \underline{P}, \quad \underline{G} = \underline{P} \underline{G} \underline{P} \quad \text{mit } \underline{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{A} = \underline{A}' \quad \det \underline{H} = \det \underline{H}' = 1$$

Eigenschaft	Bedingung
$\mathcal{F}$ quellenfrei	$\underline{0} \in \mathcal{F}$; enthält den Ursprung
$\mathcal{F}$ streng linear	$(ku, ki) \in \mathcal{F} \quad (u_1 + u_2, i_1 + i_2) \in \mathcal{F}$
Nur für Eintore:	
ungepolt	Kennlinie punktsymm. zum Ursprung $\mathcal{F}(u, i) = \mathcal{F}(-u, -i)$

4.1. Linearität

Linear: $(ku, ki) \in \mathcal{F} \quad (u_1 + u_2, i_1 + i_2) \in \mathcal{F}$ (Kennlinie gerade)
Streng Linear: linear + quellenfrei, (Gerade durch Ursprung)

4.2. Zeitvarianz

Ein Mehrtor heißt zeitvariant, wenn sich sein Betriebsraum mit der Zeit ändern kann, ansonsten ist es Zeitinvariant.

4.3. Steuerung

Ein Bauelement ist von einer Größe gesteuert, wenn die jeweilige explizite Beschreibung existiert.

$$\begin{aligned} \text{Stromgesteuert:} & \quad u = \mathcal{R}(i) & \text{Spannungsgesteuert:} & \quad i = \mathcal{G}(i) \\ \text{Ladungsgesteuert:} & \quad u = \mathcal{C}^{-1}(q) & \text{Flussgesteuert:} & \quad i = \mathcal{L}^{-1}(\Phi) \end{aligned}$$

4.4. Leistungsbetrachtung

Verlustlosigkeit: $\underline{U}^T \underline{I} + \underline{I}^T \underline{U} = 0$ oder $\underline{R}$ schiefsymm.

$$\text{Leistung: } P(t) = \underline{u}^T \cdot \underline{i} = u_1 i_1 + \dots + u_n i_n$$

Passiv: $\forall \mathcal{F}(u, i) : P(t) \geq 0$ Kennlinie nur I. oder III. Quadrant

Aktiv: $\exists \mathcal{F}(u, i) : P(t) < 0$ Kennlinie im II. oder IV. Quadrant


Verlustlos: $\forall \mathcal{F}(u, i) : P(t) = 0$ Kennlinie nur auf Koordinatenachsen

Merke: Alle Mehrstore die nur aus passiven Bauelementen(R,C,L,...) bestehen, sind selbst passiv! inkremental passiv:
letztendlich passiv: $\exists U, I > 0 \forall (u, i) \in \mathcal{F} : (|u| > U \vee |i| > I \Rightarrow ui > 0)$
Alle realen Bauteile sind letztendlich passiv, da sonst unendlich viel Energie entstehen würde.

5. Operationsverstärker (OpAmp)

Der Operationsverstärker ist ein elektronischer Verstärker.

5.1. Idealer Operationsverstärker

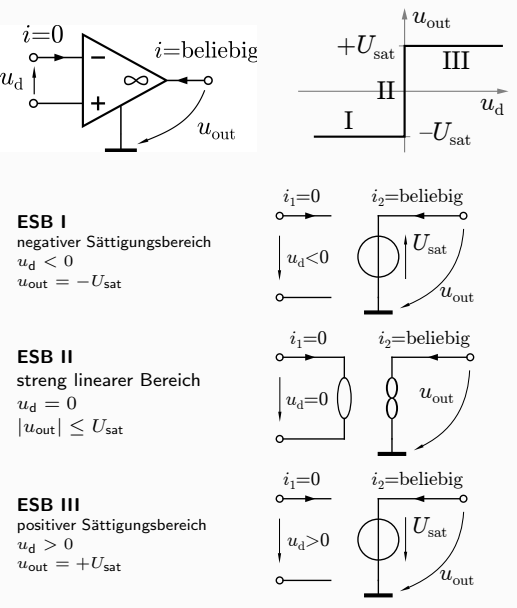

ESB I

negativer Sättigungsbereich
 $u_d < 0$
 $u_{out} = -U_{sat}$


ESB II

streng linearer Bereich
 $u_d = 0$
 $|u_{out}| \leq U_{sat}$


ESB III

positiver Sättigungsbereich
 $u_d > 0$
 $u_{out} = +U_{sat}$


Invertierender Verstärker

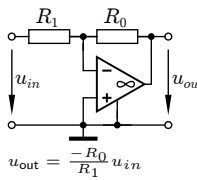


Nichtinvert. Verstärker

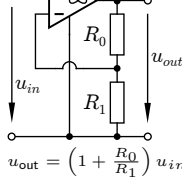


Differenzierer

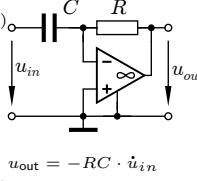


Integrierer

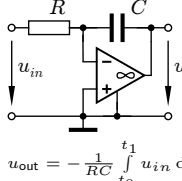


Logarithmierer

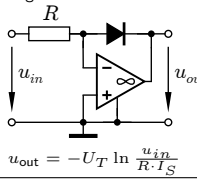


Exponentzierer

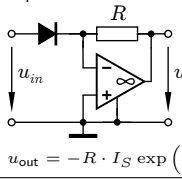


Spannungsfolger

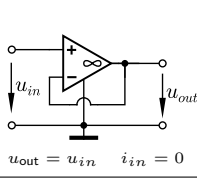


Addierer

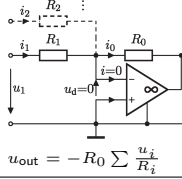

NIK

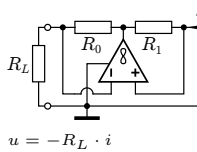

Potenzialdifferenzverstärker

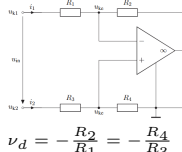

6. Resistive Mehrstore

6.1. Beschreibungsformen

Analog zu Zweitoren, nur mit mehr Dimensionen und es gibt sehr viele, nicht mehr benannte Hybridbeschreibungen.

6.1.1 Dimensionen eines p-Tores

Betriebsraum: p
Menge an lin. unabh. Gleichungen zur Beschreibung: p
 $\underline{R} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ mit Torvektor $\in \mathbb{R}^p \times 1$

6.2. Spezielle Mehrttore

6.2.1 Mehrtorübertrager

$$\underline{H}_{\text{Übertrager}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \underline{H}_{a,b} \\ -\underline{H}_{a,b}^T & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$
$$\underline{H}'_{\text{Übertrager}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{u_2} & -\frac{1}{u_3} & \dots & -\frac{1}{u_p} \\ \frac{1}{u_2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{u_3} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{u_p} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenschaften: Verlustlos und Reziprok

6.2.2 Zirkulator

$$\underline{M} = \underline{1} \quad \underline{N} = \begin{bmatrix} 0 & -R & +R \\ +R & 0 & -R \\ -R & +R & 0 \end{bmatrix}$$
$$\underline{R} = -\underline{M}^{-1} \underline{N} = -\underline{N} = \begin{bmatrix} 0 & +R & -R \\ -R & 0 & +R \\ +R & -R & 0 \end{bmatrix} = -\underline{R}^T$$

Eigenschaften: Verlustlos, Nicht reziprok, Schiefsymmetrisch

$$p_1 = u_1 i_1 = \frac{u_1^2}{4R} \geq 0W$$
$$p_2 = u_2 i_2 = -\frac{u_2^2}{4R} = -p_1 \leq 0W$$
$$p_3 = u_3 i_3 = 0W$$

Die an einem Tor aufgenommene Leistung wird in Pfeilrichtung an das nächste weitergegeben.

6.2.3 Multiplizierer

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = h \left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{u_1 u_2}{U_M} \end{bmatrix} \quad u_3 = \frac{u_1 u_2}{U_M}, U_M \text{ Multiplizier-}$$

rerkonstante

6.2.4 Dividierer

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = h \left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{u_1}{u_2} U_D \end{bmatrix} \quad u_3 = \frac{u_1}{u_2} U_D, U_D \text{ Dividierer-}$$

konstante, $U_D = -U_M$

Realisierung z.B. mit Multiplizierer in Rückkopplungspfad von OpAmp.

7. Allgemeine Analyseverfahren

7.1. Kirchhoff-Gesetze

Konzentriertheitshypothese: $d \ll \lambda$ mit
 d = Größe der Schaltung, Wellenlänge $\lambda = cT$

Stromgesetz KCL Kirchoff's Current Law	Spannungsgesetz KVL Kirchoff's Voltage Law
Knotenregel	Maschenregel
$\sum_{\text{Knoten}} i_k(t) = 0$	$\sum_{\text{Masche}} u_m(t) = 0$
rausfließende Ströme positiv Maxwell: $\text{div } \underline{j} = 0$ ($n - 1$) Gleichungen	Spannungen in Umlaufrichtung positiv Maxwell: $\text{rot } \underline{E} = 0$ $b - (n - 1)$ Gleichungen

7.2. Baumkonzept

b : Menge an Zweigen (Baumkanten + Verbindungskanten)
 n : Anzahl an Knoten

Baum: Teilgraph des Netzwerkgraphen, der

- alle Knoten enthält und Verbindungen zwischen allen Knoten (man kommt von einem Knoten zu jedem anderen)
- $n - 1$ Baumkanten hat, die die Verbindungen zwischen den Knoten herstellen
- keine validen KVL-Umläufe hat (man darf nur mit Baumkanten kein KVL aufstellen können)

Nummerierung: erst Baumkanten nummerieren, dann Verbindungskanten.
KVL: Pro Verbindungskante eine Masche, die sonst nur Baumkanten

enthält: $\begin{bmatrix} \underline{B}_b & \underline{1}_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u}_b \\ \underline{u}_v \end{bmatrix} = \underline{0} \quad (s = b - (n - 1) \text{ Gleichungen})$

KCL: Bilden von (Super-)Knoten so, dass nur eine Baumkante durch den Knoten geht und ansonsten nur Verbindungskanten, Vorzeichen der

Baumkante ist positiv: $\begin{bmatrix} \underline{1}_{n-1} & \underline{A}_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{i}_b \\ \underline{i}_v \end{bmatrix} = \underline{0} \quad (n - 1 \text{ Gleichungen})$

$\underline{u}_b$: Vektor an Spannungen, die zu den Baumkanten gehören

$\underline{u}_v$: Vektor an Spannungen, die zu den Verbindungskanten gehören

$\underline{A}_v = -\underline{B}_b^T$ gilt (NURI!) beim Baumkonzept!

	Nullraum		Bildraum
KCL	$\underline{A} \underline{i} = \begin{bmatrix} \underline{1}_{n-1} & \underline{A}_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{i}_b \\ \underline{i}_v \end{bmatrix} = \underline{0}$		$\underline{i} = \underline{B}^T \underline{i}_v = \begin{bmatrix} \underline{B}_b^T \\ \underline{1}_s \end{bmatrix} \underline{i}_v$
KVL	$\underline{B} \underline{u} = \begin{bmatrix} \underline{B}_b & \underline{1}_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u}_b \\ \underline{u}_v \end{bmatrix} = \underline{0}$		$\underline{u} = \underline{A}^T \underline{u}_b = \begin{bmatrix} \underline{1}_{n-1} \\ \underline{A}_v \end{bmatrix} \underline{u}_b$

7.3. Knoteninzidenzmatrix

Knoteninzidenzmatrix: $\underline{A} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1b} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n-1,1} & \dots & \alpha_{n-1,b} \end{bmatrix}$

Aufstellen

- Wählen des Bezugsknotens
- Für alle Knoten außer Bezugsknoten:
 - Strom fließt aus dem Knoten heraus $\Rightarrow \alpha = +1$
 - Strom fließt in den Knoten hinein $\Rightarrow \alpha = -1$

KVL-/KCL-Darstellungen

KCL (Nullraumdarstellung): $\underline{A} \underline{i} = \underline{0}$

KVL (Bildraumdarstellung): $\underline{u} = \underline{A}^T \underline{u}_k$ ($\underline{u}_k$ ist Vektor der Knotenpotenziale)

7.4. Spannungsinzidenzmatrix

Spannungsinzidenzmatrix: $\underline{B} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1,b} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{s,1} & \dots & \alpha_{s,b} \end{bmatrix}$

Aufstellen

Elementare Maschen (Maschen, die keine Kanten schneiden) in Nullraumdarst. aufstellen (Richtung frei wählbar)

KVL-/KCL-Darstellungen

KVL (Nullraumdarst.): $\underline{B} \underline{u} = \underline{0}$

KCL (Bildraumdarst.): $\underline{B}^T \underline{i}_m = \underline{i}$

7.5. Tellegenscher Satz

$u^T i = 0$

- Der Spannungsvektor steht immer senkrecht zum Stromvektor ($\underline{A} \underline{B}^T = \underline{0}$ bzw. $\underline{B} \underline{A}^T = \underline{0}$).
- Hat man entweder die $\underline{A}$ oder $\underline{B}$ Matrix gefunden, so kann man die andere ausrechnen, da das Innenprodukt einer KVL-Gleichung und einer KCL-Gleichung gleich 0 ist. Jede Zeile von $\underline{A}$ mal jede Zeile von $\underline{B}$ gleich 0
- Gilt für zwei verschiedene Schaltungen 1 und 2: $\underline{u}^{(1),T} \underline{i}^{(2)} = 0$, so ist deren Struktur identisch.

7.6. Die Tableau-Gleichung

... beschreibt ein Netzwerk vollständig bezüglich Verschaltung und Bauteilverhalten. Oberen zwei Zeilen der Matrix liefern die b KVL-/KCL-Gleichungen. Der untere Teil liefert die b Elementgleichungen.

$$\begin{matrix} (b - (n - 1)) \\ (n - 1) \end{matrix} \begin{bmatrix} \underline{B} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underline{A} \\ \underline{M} & \underline{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{0} \\ \underline{0} \\ \underline{e} \end{bmatrix}$$

$$\underline{T}^{2b \times 2b} = \begin{bmatrix} \underline{B} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underline{A} \\ \underline{M} & \underline{N} \end{bmatrix}$$

($e = 0 \Leftrightarrow$ keine Quellen enthalten)

7.7. Newton-Raphson-Algorithmus

Nullstellensuche impliziter Beschreibungen $f(\underline{u}, \underline{i}) = f(\underline{x}^{(k)})$ mit

$$\underline{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix}$$

1. Jacobimatrix $\underline{J}(\underline{x}^{(k)})$ aus den nichtlinearen impliziten Gleichungen finden. Eine Zeile pro nichtlinearem Element, Spalten abgeleitet nach $\delta u_1, \delta u_2, \delta i_1, \delta i_2$ usw.
2. Tangente des 0. Linearisierungspunktes (gegebene Initialisierung $\underline{x}^{(0)}$) bestimmen und gleich 0 setzen:
 $\underline{i}^{(0)} = f(\underline{x}^{(0)}) + \underline{J}(\underline{x}^{(0)})(\underline{x}^{(1)} - \underline{x}^{(0)}) = 0$
3. Gefundene Gleichung für $\underline{x}^{(1)}$ in Tableau-Gleichungssystem einsetzen und nach $\underline{x}^{(1)}$ auflösen, um den nächsten (Initialisierungs-)Punkt zu finden. Mit den neuen Punkt zu Schritt 2 gehen (bzw. alle Größen der Schaltung bestimmen, um nächsten Linearisierungspunkt zu erhalten).
4. Fehler $\epsilon_1 = f(\underline{x}^{(1)})$

7.8. Maschenstromanalyse

$$\begin{bmatrix} \underline{B} & \underline{0} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underline{1} & \underline{\widetilde{B}}^T \\ \underline{M} & \underline{N} & \underline{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \\ \underline{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{0} \\ \underline{0} \\ \underline{e} \end{bmatrix} \quad (3b - (n - 1))$$

Voraussetzung: Alle Elemente stromgesteuert

Wird ein Strom in einem Zweig nur von einer Masche berührt, so ist er gleich dem Maschenstrom, wird ein Strom in einem Zweig von mehreren Maschen berührt, so ist er gleich der Summe der einzelnen Maschenströme

7.9. Knotenspannungsanalyse

$$\begin{bmatrix} -\underline{A}^T & \underline{1} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underline{0} & \underline{A} \\ \underline{0} & \underline{M} & \underline{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u}_k \\ \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{0} \\ \underline{0} \\ \underline{e} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} (b) \\ (n - 1) \\ (b) \end{matrix}$$

7.9.1 reduzierte Knotenspannungsanalyse

$$\underline{Y}_k \cdot \underline{u}_k = \underline{i}_q \quad (n - 1 \times n - 1)$$

$\underline{Y}_k$ Knotenleitwertmatrix $\underline{u}_k$ Spannungsvektor $\underline{i}_q$ Stromquellenvektor


$-\underline{A} \underline{N}^{-1} \underline{M} \underline{A}^T \underline{u}_k = -\underline{A} \underline{N}^{-1} \underline{e}$

Vorgehen:


1. Nicht lineare Elemente linearisieren
2. Nicht spannungsgesteuerte Elemente (dual)wandeln
3. Aufstellen der Leitwertmatrix $\underline{Y}'_k$
4. Bestimmung des Stromquellenvektors $\underline{i}'_q$
5. Einbau des Nullators: Addition der Spalten von $\underline{Y}'_k$ an denen er anliegt & eine Spalte streichen. Z.B. Nullator zwischen ① und ②: Addiere Spalte von u_{k1} auf Spalte von u_{k2} und streiche Spalte u_{k2} sowie u_{k2} in $\underline{u}_k$.
6. Einbau des Norators: Addition der Zeilen & eine Zeile streichen: Z.B. Norator zwischen ① und ②: Addiere Zeile von ② auf Zeile von ① und streiche Zeile ② sowie die ②. Zeile von $\underline{i}'_q$

Spezialfall: Nullator/Norator mit Masse verbunden: Spalte/Zeile der Spannung/des Knotens streichen, der mit dem Nullator/Norator verbunden ist

7.9.2 Aufstellen der Knotenleitwertmatrix
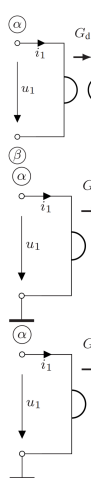
$$\underline{Y}_k = \begin{matrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{matrix} \begin{bmatrix} u_{k\alpha} & u_{k\beta} & u_{k\gamma} & u_{k\delta} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -\underline{G}_d & \dots & \underline{G}_d & \dots \\ u_{k\alpha} & \dots & u_{k\gamma} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -\underline{G}_d & \dots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \underline{G}_d & \dots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$


Jeder Gyrator fügt einen weiteren Knoten (und somit ein weiteres Knotenpotenzial) hinzu $\rightarrow Y_k$ wächst um eine Zeile und um eine Spalte.
Bei Dualwandlung kann man Tor 2 des Gytrators **immer** unten mit Masse verbinden!
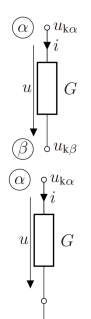
$$\underline{Y}_k = \begin{matrix} \alpha \\ \beta \end{matrix} \begin{bmatrix} u_{k\alpha} & u_{k\beta} \\ \vdots & \vdots \\ \dots & \dots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$


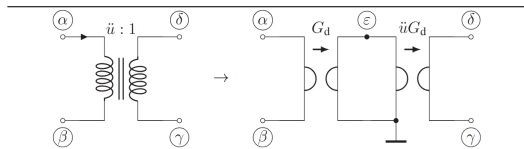
$$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\mathbf{e}} = \begin{bmatrix} u_{\mathbf{k}\gamma} & u_{\mathbf{k}\delta} \\ \alpha & \vdots \\ g_m & \dots & -g_m \\ \beta & -g_m & \dots & g_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\mathbf{e}} = \begin{bmatrix} u_{\mathbf{k}\gamma} \\ \alpha \\ g_m & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \beta & -g_m & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\mathbf{e}} = \alpha \begin{bmatrix} u_{\mathbf{k}\gamma} & u_{\mathbf{k}\delta} \\ \vdots & \vdots \\ g_m & \dots & -g_m & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\mathbf{e}} = \alpha \begin{bmatrix} u_{\mathbf{k}\gamma} \\ \vdots \\ g_m & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Jede Quellwandlung löscht einen Knoten (und somit ein Knotenpotenzial) $\rightarrow \mathbf{Y}_{\mathbf{k}}$ schrumpft um eine Zeile und um eine Spalte.



7.9.3 Gesteuerte Quellen

- VCCS: Muss nicht geändert werden
- VCVS: Quellwandeln oder dualwandeln $\rightarrow$ VCCS
- CCVS: Quellwandeln oder dualwandeln, um CCCS zu erhalten
- CCCS:
- Steuernden Strom durch Spannungen ausdrücken (nur möglich, wenn man für den steuernden Strom eine Gleichung findet)
- Ansonsten muss man den KS (dort wo der steuernde Strom fließt) mithilfe Dualwandlung durch einen LL ersetzen. Dadurch kann man den steuernden Strom durch $G_d u_{G_{yr,2}}$ ausdrücken

7.9.4 Aufstellen des Knotenstromquellenvektors

Bei dem Vektor $\dot{\mathbf{z}}_q$ werden die **konstanten Quellenströme** eingetragen. Anders als üblicherweise, trägt man in der jeweiligen Zeile des Knotens **herausfließende** Ströme **negativ** ein und **hineinfließende** Ströme **positiv** ein.

Ist eine Quelle auf einer Seite mit dem Masseknoten verbunden, wird nur der Wert für den gegenüberliegenden (nicht mit Masse verbundenen) Knoten im Stromquellenvektor eingetragen.

Beispiel: Eine Schaltung besitzt 4 Knoten (inklusive Masse) und I_0 fließt von Masse in Knoten 2. Der resultierende Vektor $\dot{\mathbf{z}}_q$ lautet:

$$\dot{\mathbf{z}}_q = \begin{bmatrix} 0 & I_0 & 0 \end{bmatrix}^T$$


8. Netzwerkeigenschaften

8.1. Dualwandlung

$$\underline{\mathbf{u}} \xrightarrow{R_d} R_d \underline{\mathbf{i}}^d \quad \underline{\mathbf{i}} \xrightarrow{R_d} \frac{1}{R_d} \underline{\mathbf{u}}^d$$


$$\underline{\mathbf{A}} \underline{\mathbf{i}} = \underline{\mathbf{0}} \xrightarrow{R_d} \underline{\mathbf{A}} \underline{\mathbf{u}}^d = \underline{\mathbf{0}} \quad \text{Knoten werden zu Maschen}$$
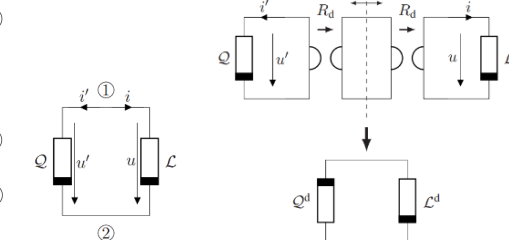
$$\underline{\mathbf{B}} \underline{\mathbf{u}} = \underline{\mathbf{0}} \xrightarrow{R_d} \underline{\mathbf{B}} \underline{\mathbf{i}}^d = \underline{\mathbf{0}} \quad \text{Maschen werden zu Knoten}$$




$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{u}}^d \\ \underline{\mathbf{i}}^d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R_d \\ \frac{1}{R_d} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{u}} \\ \underline{\mathbf{i}} \end{bmatrix}$$

8.2. Substitutionstheorem

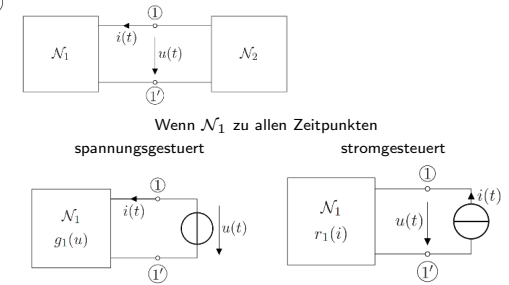

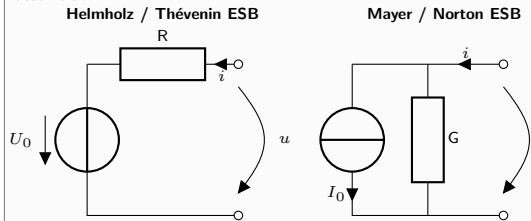8.3. Zweipolersatzschaltungen

Eine beliebige Eintorschaltung $\mathcal{F}$ aus linearen resistiven Netzwerkelementen lässt sich durch mindestens eine der beiden folgenden Ersatzteintore beschreiben.



Umrechnung durch Quellwandlung:

$$R_i = \frac{1}{G_i} \Leftrightarrow G_i = \frac{1}{R_i}$$

$$U_0 = -\frac{I_0}{G_i} \Leftrightarrow I_0 = -\frac{U_0}{R_i}$$

Quellwandlung durch Umstellen der Gleichung:

$$u = Ri + U_0 \Rightarrow i = \frac{1}{R} u - \frac{1}{R} U_0$$

$$i = Gu + I_0 \Rightarrow u = \frac{1}{G} i - \frac{1}{G} I_0$$

Bestimmen von u_0/i_0 : Leerlaufspannung bzw. Kurzschlussstrom von $\mathcal{F}$ bestimmen

Bestimmen von R_i/G_i : Unabhängige Quellen in $\mathcal{F}$ durch entsprechende Nullquellen ersetzen und dann eine Torgroße in Abhängigkeit der anderen bestimmen.

9. Allgemeines Reaktiver Elemente

9.1. Die vier zentralen Zustandsgrößen u, i, q, Φ

... beschreiben die Wirkungsweise von elektronischen Bauelementen.

Spannung u : Potentialdifferenz. Hohes zu niedrigem Potential

Strom i : Bewegte Ladung. Bewegungsrichtung positiver Ladung

Ladung q : Grundeigenschaft von Materie.

Magnetischer Fluss Φ : Grundeigenschaft von elektr. magn. Feldern

9.1.1 Allgemeine Zusammenhänge u, i, q, Φ

Kondensator ist u-gesteuert (q-gesteuert), falls für ein u (q) nur ein q (u) existiert: $q = c(u)$ ($u = \chi(q)$)


Induktivität ist i-gesteuert (Φ -gesteuert), falls für ein i (Φ) nur ein Φ (i) existiert: $\Phi = l(i)$ ($i = \lambda(\Phi)$)

$i(t) = \dot{q}(t)$	$[i] = A$
$q(t) = q(t_0) + \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$	$[q] = As = C$
$u(t) = \dot{\Phi}(t)$	$[u] = V$
$\Phi(t) = \Phi(t_0) + \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$	$[\Phi] = Vs = Wb$

9.1.2 Arten von Bauelementen

Art	Symbol	Beschr.	linear
Resistivität		$f_R(u, i)$	$u = U_0 + Ri$
Kapazität		$f_C(u, q)$	$q = Q_0 + Cu$ $i(t) = C\dot{u}(t)$ $[C] = \frac{As}{V} = F$
Induktivität		$f_L(i, \Phi)$	$\Phi = \Phi_0 + Li$ $u(t) = L\dot{i}(t)$ $[L] = \frac{Wb}{A} = H$
Memristivität		$f_M(q, \Phi)$	$\Phi = \Phi_0 + Mq$

9.1.3 Zusammenhang der Bauelemente

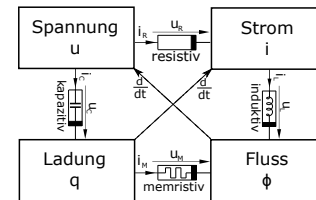

9.1.4 Eigenschaften von Reaktanzen

Linearität: siehe Eintore

Gedächtnis: Verhalten durch vorhergehende Klemmengrößen bestimmt.

Stetigkeit: $u_C(t), i_L(t)$ stetig in (t_a, t_b) , wenn Torgroßen endlich Zustandsgrößen (welche auch die Integralgrößen sind) der jeweiligen Elemente sind stetig. Ladung und Spannung sind bei der Kapazität stetig (Zustandsgrößen der Kapazität), Strom und Fluss nicht unbedingt. Bei Induktivitäten andersrum.

Verlustfreiheit: $W_C(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} u(t)i(t) dt = \int_{q(t_1)}^{q(t_2)} \chi(q) dq = W_C(q(t_1), q(t_2))$ (Arbeit)

Falls linear: $W = \frac{Cu^2}{2} = \frac{Li^2}{2}$

Periodisch: $u(t+T) = u(t), q(t+T) = q(t)$

Graphisch: Falls keine geschlossenen Schleifen in q/u, Φ/i -Diagramm existiert (Hysteresefrei) bzw. falls sie in jedem Punkt der Kennlinie gesteuert ist (kann auch in einem Teil spannungs- und in anderem Teil ladungsgest. sein): Normale Linie $\rightarrow$ verlustlos

9.1.5 Energie und Arbeit

Arbeit (nicht linearer Fall):

- Kapazitiv: $W_C(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} u(t)i(t) dt = \int_{q_1}^{q_2} \chi(q) dq, u = \chi(q)$
- Induktiv: $W_L(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} u(t)i(t) dt = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \lambda(\Phi) d\Phi, i = \lambda(\Phi)$

Arbeit (linearer Fall):

- Kapazitiv: $W_C(q_1, q_2) = \frac{C}{2} (u_2^2 - u_1^2) = \frac{1}{2C} (q_2^2 - q_1^2)$
- Induktiv: $W_L(\Phi_1, \Phi_2) = \frac{L}{2} (i_2^2 - i_1^2) = \frac{1}{2L} (\Phi_2^2 - \Phi_1^2)$

Energie (linearer Fall):

- Kapazitiv: $W_C = \frac{C}{2} u^2 = \frac{1}{2C} q^2$
- Induktiv: $W_L = \frac{L}{2} i^2 = \frac{1}{2L} \Phi^2$

Graphisch: Fläche zwischen der Kennlinie und der q-/ Φ -Achse
Relaxationspunkte (=Ruhepunkte): Betriebspunkte, in dem die in einer Reaktanz gespeicherte Energie minimal ist. Kandidaten sind: Extremwerte, Wendepunkte, Knicke, Schnittpunkte mit q-/ Φ -Achse

9.1.6 Verschaltung von Reaktanzen

- Parallelschaltung: $C_p = C_1 + C_2, L_p = L_1 || L_2 = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$
- Serienschaltung: $C_p = C_1 || C_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, L_p = L_1 + L_2$

Merke: Am Kondensator, eilt der Strom vor, bei Induktivitäten, wird er sich **verspäten**

10. Komplexe Wechselstromrechnung

Vorraussetzung: lineares, eingeschwungenes System mit sinusförmiger Erregung $a(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$

10.1. Komplexe Zeigergrößen

Zeitfunktion	$a(t) = A_m \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re} \left\{ A e^{j\omega t} \right\}$
Zeiger	$A = \alpha + j\beta = A_m e^{j\phi}$ $= A_m (\cos \phi + j \sin \phi)$
Maximum	$A_m = A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{A A^*}$
Phase	$\phi = \begin{cases} \arctan \frac{\beta}{\alpha} & \alpha > 0 \\ \arctan \frac{\beta}{\alpha} + \pi & \alpha < 0 \end{cases}$
Kapazität	$I_C = j\omega C U_C$
Induktivität	$U_L = j\omega L I_L$

Differentialoperator: $\frac{d}{dt} = j\omega \quad \frac{d}{dt} e^{j(\omega t + \phi)} = j\omega e^{j(\omega t + \phi)} \rightarrow \dot{u}(t) = j\omega U$
Kreisfrequenz: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

	Widerstand	Kondensator	Spule	Memristor
$\frac{U}{I} =$	R	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega L$	M
$\Delta\varphi =$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$?$
$\varphi_u - \varphi_i$				

10.2. Netzwerkgleichungen

Gleichungssysteme kann man analog zu resistiven Netzwerken mithilfe Zeigergrößen aufstellen:

- $\mathbf{A} \mathbf{\underline{i}} = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{A} \mathbf{\underline{I}} = \mathbf{0} \quad \underline{i}(t) = \operatorname{Re} \left\{ \underline{I} e^{j\omega t} \right\}$
- $\mathbf{B} \mathbf{\underline{u}} = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{B} \mathbf{\underline{U}} = \mathbf{0} \quad \underline{u}(t) = \operatorname{Re} \left\{ \underline{U} e^{j\omega t} \right\}$
- $\mathbf{A}^T \mathbf{\underline{u}}_k = \mathbf{\underline{u}} \rightarrow \mathbf{A}^T \mathbf{\underline{U}}_k = \mathbf{\underline{U}} \quad \underline{u}_k(t) = \operatorname{Re} \left\{ \underline{U}_k e^{j\omega t} \right\}$

10.2.1 Netzwerkelemente in Zeigerdarstellung

Elemente werden in Zeigerdarstellung umgeschrieben und dann genauso wie in resistiven Netzwerken in das Tableau-Gleichungssystem eingesetzt. Für Kapazitäten und Induktivitäten ergibt sich somit ein extra $j\omega$ in dem jeweiligen Feld
 $\underline{M}(j\omega) = j\omega \underline{M}_1 + \underline{M}_0 \quad \underline{N}(j\omega) = j\omega \underline{N}_1 + N_0$

10.3. Komplexe Leistungsrechnung

$U_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m \quad I_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m$
Momentanleistung: $p(t) = u(t)i(t)$
Energie einer Periode: $E = \int_0^T u(t)i(t)dt = P_W T$
Leistungsmittelwert: $P_W = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t)dt = \operatorname{Re} \{ P(j\omega) \}$
Komplexe Leistung: $P = \frac{1}{2} U I^* = \frac{1}{2} U_m e^{j\phi_u} I_m e^{-j\phi_i} = U_{eff} I_{eff} e^{j(\phi_u - \phi_i)} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ Z(j\omega) \} |I|^2 + j \frac{1}{2} \operatorname{Im} \{ Z(j\omega) \} |I|^2 = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ Y(j\omega) \} |U|^2 - j \frac{1}{2} \operatorname{Im} \{ Y(j\omega) \} |U|^2$
Scheinleistung: $S = |P|$
Wirkleistung: $P_w = \operatorname{Re} \{ P \}$
Blindleistung: $P_B = \operatorname{Im} \{ P \}$

Superpositionsprinzip

Superpositionsprinzip gilt **NUR** im Zeitbereich. Mann muss die Schaltung also bei mehreren ω s separat analysieren, die Zeiger in $a_i(t) = \operatorname{Re} \left\{ A_i e^{j\omega_i t} \right\}$ umwandeln, und dann $a_1(t) + a_2(t) + \dots$ addieren.

11. Mathe

11.1. Matrizen

11.1.1 2x2 Matrizen

$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

11.1.2 Cramer'sche Regel

Für ein lineares Gleichungssystem $\mathbf{Y} \mathbf{\underline{u}}_k = \mathbf{\underline{i}}_q$ gilt:

$$u_{k,m} = \frac{(-1)^{i+m} \det \mathbf{Y}_{im}}{\det \mathbf{Y}}$$

wobei aus Y_{im} die i -te Zeile und m -te Spalte gestrichen wird und i der Index des einzigen Eintrags in $\mathbf{\underline{i}}_q$ ist.

11.2. Raumdarstellungen

Parametrische Beschreibung:

$Bild \left[\begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \right] = \left\{ \left[\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \mathbf{c}, \mathbf{c} \in R^p \right\}$

Implizite Beschreibung:

$Kern \left[\begin{bmatrix} \mathbf{U} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \right] = \left\{ \left[\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \right\}$

$\left(\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{N} \end{bmatrix} \right)$ implizite Beschreibung des lin. Zweitors)


11.3. Integration

a	ax
e^x	e^x
$\ln(x)$	$x \ln(x) - x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$	$\frac{n}{n+1} x^{\frac{1}{n}+1}$

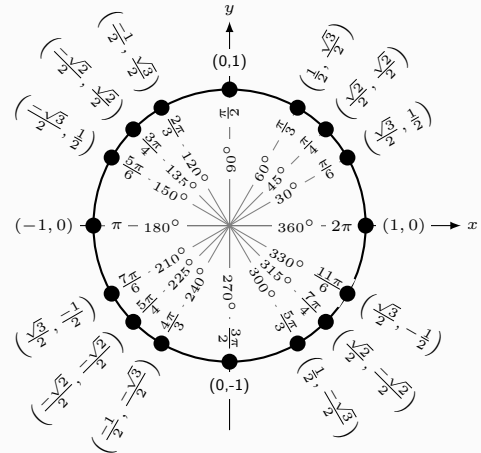11.4. Trigonometrie

$\cos(x) = \cos(-x)$
 $\sin(-x) = -\sin(x)$
 $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
 $\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
 $\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$
 $\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$
 $\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$
 $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \in [-1, 1]$
 $\arctan(x) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Wichtige Sinus- und Cosinuswerte $(\cos x, \sin x)$



11.5. Komplexe Zahlen

Kartesische Darstellung: $z = a + jb$
Polarkoordinaten: $z = r e^{j\varphi}$

Umrechnung:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \varphi = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a} & a > 0 \\ \arctan \frac{b}{a} + \pi & a < 0 \wedge b > 0 \\ \arctan \frac{b}{a} - \pi & a < 0 \wedge b < 0 \end{cases}$$

 $a = r \cos(\varphi), b = r \sin(\varphi)$

Real- und Imaginärteil: $\operatorname{Re} \{ z \} = a, \operatorname{Im} \{ z \} = b$

Euler'sche Formel: $e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$

Komplexe Konjugation: $z = a + jb \iff z^* = a - jb$
Distributivität: $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^* \quad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$
Konjugation in Polardarstellung: $(r e^{j\varphi})^* = r e^{-j\varphi}$

Betrag: $|z| = |a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad z z^* = |z|^2$

Erweitern mit Komplex Konjugiertem:



$$\frac{x}{a + jb} = \frac{x(a - jb)}{a^2 + b^2} = \frac{ax}{a^2 + b^2} - j \frac{bx}{a^2 + b^2}$$

12. Umrechnung von Zweitormatrizen

Explizit $\rightarrow$ Explizit

$\ln \rightarrow$	$\mathbf{R}$	$\mathbf{G}$	$\mathbf{H}$	$\mathbf{H}'$	$\mathbf{A}$	$\mathbf{A}'$
$\mathbf{R}$	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det \mathbf{G}} \begin{bmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{22}} \begin{bmatrix} \det \mathbf{H} & h_{12} \\ -h_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h'_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -h'_{12} \\ h'_{21} & \det \mathbf{H}' \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{21}} \begin{bmatrix} a_{11} & \det \mathbf{A} \\ 1 & a_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{21}} \begin{bmatrix} a'_{22} & 1 \\ \det \mathbf{A}' & a'_{11} \end{bmatrix}$
$\mathbf{G}$	$\frac{1}{\det \mathbf{R}} \begin{bmatrix} r_{22} & -r_{12} \\ -r_{21} & r_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -h_{12} \\ h_{21} & \det \mathbf{H} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det \mathbf{H}'} \begin{bmatrix} h'_{22} & -h'_{12} \\ -h'_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{12}} \begin{bmatrix} a_{12} & \det \mathbf{A} \\ -1 & a_{21} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{12}} \begin{bmatrix} a'_{11} & -1 \\ -\det \mathbf{A}' & a'_{22} \end{bmatrix}$
$\mathbf{H}$	$\frac{1}{r_{22}} \begin{bmatrix} \det \mathbf{R} & r_{12} \\ -r_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -g_{12} \\ g_{21} & \det \mathbf{G} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det \mathbf{H}'} \begin{bmatrix} h'_{22} & -h'_{12} \\ -h'_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{22}} \begin{bmatrix} a_{12} & \det \mathbf{A} \\ -1 & a_{21} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{11}} \begin{bmatrix} a'_{12} & 1 \\ -\det \mathbf{A}' & a'_{22} \end{bmatrix}$
$\mathbf{H}'$	$\frac{1}{r_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -r_{12} \\ r_{21} & \det \mathbf{R} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{22}} \begin{bmatrix} \det \mathbf{G} & g_{12} \\ -g_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det \mathbf{H}} \begin{bmatrix} h_{22} & -h_{12} \\ h_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{11}} \begin{bmatrix} a_{21} & -\det \mathbf{A} \\ 1 & a_{12} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{22}} \begin{bmatrix} a'_{21} & -1 \\ \det \mathbf{A}' & a'_{12} \end{bmatrix}$
$\mathbf{A}$	$\frac{1}{r_{21}} \begin{bmatrix} 1 & \det \mathbf{R} \\ 1 & r_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{21}} \begin{bmatrix} -g_{22} & -1 \\ -\det \mathbf{G} & -g_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{21}} \begin{bmatrix} -\det \mathbf{H} & -h_{11} \\ -h_{22} & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h'_{21}} \begin{bmatrix} 1 & h'_{22} \\ h'_{11} & \det \mathbf{H}' \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{21}} \begin{bmatrix} a'_{22} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{bmatrix}$
$\mathbf{A}'$	$\frac{1}{r_{12}} \begin{bmatrix} r_{22} & \det \mathbf{R} \\ 1 & r_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{12}} \begin{bmatrix} -g_{11} & -1 \\ -\det \mathbf{G} & -g_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{12}} \begin{bmatrix} 1 & h_{11} \\ h_{22} & \det \mathbf{H} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h'_{12}} \begin{bmatrix} -\det \mathbf{H}' & -h'_{22} \\ -h'_{11} & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{12}} \begin{bmatrix} a_{22} & a_{12} \\ a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{bmatrix}$

13. Systeme ersten Grades

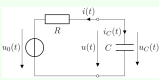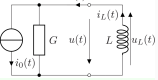I. Resistives ESB bestimmen		
	Kapazität	Induktivität
ESB-Typ	Helmholtz-Thévenin	Mayer-Norton
		
Zustandsgröße	$x(t) = u_C(t)$	$x(t) = i_L(t)$
Zeitkonstante	$\tau = RC$	$\tau = GL$
GGP (Erreg. konst.)	$u_{C,\infty} = u_0(t)$	$i_{L,\infty} = i_0(t)$


II. Aufstellen DGL (kanonische Form)
 $\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau}x(t) + \frac{1}{\tau}v(t)$ mit der Erregung $v(t)$
Oft gilt $\lambda_i = -\frac{1}{\tau_i}$

III. Lösen der DGL
Konstante Erregung: $x(t) = \overset{\text{GGP}}{\underset{\text{zero-input-response}}{x_\infty}} + (x_0 - x_\infty)e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}$
Allgemeine Erregung: $x(t) = \underset{\text{zero-input-response}}{x_0 e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}} + \underset{\text{zero-state-response}}{\int_{t_0}^t \frac{1}{\tau} v(t')e^{-\frac{t-t'}{\tau}} dt'}$


IV. Dynamischer Pfad	
Kapazität	Induktivität
$u = u_C, i = -i_C$	$u = -u_L, i = i_L$
$i < 0$: u wird größer	$u < 0$: i wird größer
$i > 0$: u wird kleiner	$u > 0$: i wird kleiner
$i = 0$: GGP	$u = 0$: GGP

Toter Punkt: kein GGP, aber Pfad kann nicht fortgesetzt werden $\rightarrow$ Sprung der nicht stetigen Größe (i_C oder u_L)
Gleichgewichtspunkt (GGP): Punkt der Kennlinie im u-i-Diagramm, wo die Ableitung der Zustandsgröße(n) gleich 0 ist ($\dot{x}(t) = 0$ bzw. $\dot{u}_C = 0$ bzw. $\dot{i}_L = 0$). Daraus folgt $i_C = u_L = 0$
Kapazität Induktivität
 $\dot{u}_F = 0 \rightarrow i_F = 0$ $\dot{i}_F = 0 \rightarrow u_F = 0$
a) stabil, falls der Pfad zum GGP konvergiert/im GGP ist
b) instabil, falls sich der Pfad vom GGP wegbewegt
c) virtuell, falls der Pfad in einen toten Punkt auf dem verlängertem Pfad auf der Achse läuft

13.1. Stabile Schaltung ($\tau > 0$)

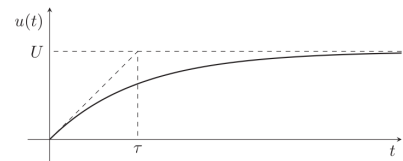

13.2. Instabile Schaltung ($\tau < 0$)

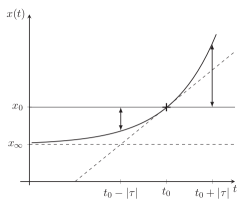

13.3. Dynamischer Pfad

13.4. Sprung- und Impulsantwort

13.4.1 Sprungantwort

Sprungfunktion: $\sigma(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t > 0 \\ 0 & \text{für } t < 0 \end{cases}$


Sprungantwort: $x_\sigma(t) = (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\sigma(t)$

13.4.2 Impulsantwort

rechteckförmiger Signalverlauf der Erregung. Erregung wird kurz eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet.

Erregung: $p_\Delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} & 0 \leq t < \Delta \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

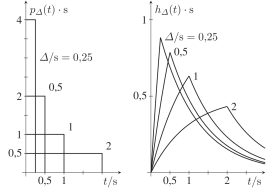Impulsantwort: $\tau h_\Delta(t) = \tau \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{\Delta}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) & 0 \leq t < \Delta \\ \frac{1}{\Delta}(1 - e^{-\frac{\Delta}{\tau}})e^{-\frac{t-\Delta}{\tau}} & t \geq \Delta \end{cases}$




Grenzübergang $\Delta \rightarrow 0$

Erregung (Einheitsimpuls): $\delta(t) = 0$ für $t \neq 0$ und $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$

Impulsantwort: $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\sigma(t) = \frac{dx_\sigma(t)}{dt}$

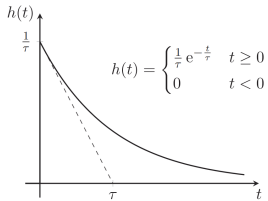Antwort auf Erregung: $x(t) = h(t) * v(t) = \int_{t_0}^t h(t-t')v(t')dt'$



13.5. Sprungphänomene

Tritt auf, falls Pfad in einen toten Punkt läuft.
Führt zu einer sprunghaften Fortsetzung des dynamischen Pfades auf einem anderen Kennlinienast (Stetigkeitsregel beachten).
Beispiele: Relaxationsoszillator, astabiler Multivibrator

13.6. Populationswachstum

Zustandsgröße Population $p(t)$, DGL $\dot{p}(t) = \alpha p(t) = -\frac{1}{\tau}p(t) \Rightarrow \tau < 0 \Rightarrow$ System instabil

Lösung: $p(t) = p_0 e^{\alpha(t-t_0)}$

13.7. Marktgleichgewicht

Zustandsgröße Preis $p(t)$, DGL:

$$\dot{p}(t) = m(\underbrace{\gamma - \delta p(t)}_{\text{Nachfrage } d(t)} - \underbrace{(\alpha p(t) - \beta)}_{\text{Angebot } s(t)}) = \underbrace{-(m\delta + m\alpha)}_{-\frac{1}{\tau} \Leftrightarrow \tau > 0} p(t) + m\gamma + m\beta$$

$\alpha, \beta, \gamma, \delta, m > 0$

$\Rightarrow$ System stabil

Lösung: $p(t) = \frac{\gamma + \beta}{\delta + \alpha} + (p_0 - \frac{\gamma + \beta}{\delta + \alpha})e^{-(m\delta + m\alpha)(t-t_0)}$

13.8. Wachstumsmodelle

13.8.1 Lineares Wachstum

13.8.2 Exponentielles Wachstum

13.8.3 Logistisches Wachstum

Wachstum, welches ab einer bestimmten Grenze stagniert (z.B. keine Ressourcen mehr für größere Population)

DGL: $\dot{p}(t) = (\alpha - \beta p(t))p(t)$ $p(t)$ Population

Lösung: $p(t) = \frac{\alpha}{\beta} \frac{1}{1 + (\frac{\alpha}{\beta p_0} - 1)e^{-\alpha(t-t_0)}}$ mit

$p(t) \rightarrow p_{\infty,2} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (t \rightarrow \infty)$

14. Systeme zweiten Grades

14.1. Differentialgleichungssystem aufstellen - By Inspection

I. Gleichungssystem finden mit z.B. Zustandsgrößen u_C und i_L

a) $\dot{u}_C$ in Abhängigkeit von u_C, i_L und evtl. Quellen finden

b) $\dot{i}_L$ in Abhängigkeit von i_L, u_C und evtl. Quellen finden

II. Zustandsmatrix **A** und Einkoppelmatrix **B** aufstellen

a) Zustandsgrößenvektor $\underline{x}(t) = [u_C, i_L]^T$

b) Erregungsvektor $\underline{v} = [u_0, i_0]^T$

c) $\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A}\underline{x} + \underline{B}\underline{v}$

III. Ausgangssignal y (z.B. u_{out}) durch die Zustandsvariablen ausdrücken und in Auskoppelmatrix und Durchgriffsmatrix zusammenfassen

$y = \underline{C}\underline{x} + \underline{D}\underline{v}$

IV. Lösen der Zustandsgleichung

14.2. Differentialgleichungssystem aufstellen - Zweitorbeschreibung

I. Schaltung umzeichnen

Zeichne die Schaltung so um, dass beide Reaktanzen an den äußeren Seiten sind.

II. Matrix aufstellen

Bestehend aus streng linearer Zweitorbeschreibung + Quellvektor $\rightarrow$ Linear

a) zwei Kapazitäten: Leitwertsmatrix $\underline{G}$

b) zwei Induktivitäten: Widerstandsmatrix $\underline{R}$

c) Kapazität (Tor 1) und Induktivität (Tor 2): Inverse Hybridmatrix $\underline{H'}$

d) Induktivität (Tor 1) und Kapazität (Tor 2): Hybridmatrix $\underline{H}$

III. Differentialgleichungssystem aufstellen

IV. Ausgangsgleichung bestimmen

14.2.1 Matrizengrößen

$\underline{B} \in \mathbb{R}^{2 \times k}, \underline{C} \in \mathbb{R}^{j \times 2}, \underline{D} \in \mathbb{R}^{j \times k}$

k : Anzahl der Erregungssignale, j : Anzahl der Ausgangssignale

14.3. Lösung der Zustandsgleichungen

14.3.1 Autonomer Fall - konstante Erregung

$$\underline{x}_\infty = -\underset{\sim}{\underline{A}}^{-1}\underset{\sim}{\underline{B}}\underline{v}_0$$

$$\underline{x}(t) = \underline{x}_\infty + \exp(\underset{\sim}{\underline{A}}(t - t_0))(\underline{x}_0 - \underline{x}_\infty)$$

14.3.2 Homogener Fall - keine Erregung

I. Substitution von autonomen System zu homogenen System

$\underline{x}' = \underline{x} - \underline{x}_\infty \Leftrightarrow \underline{x} = \underline{x}' + \underline{x}_\infty$

II. Neue Zustandsgleichung aufstellen

$\dot{\underline{x}}' = \dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{B}\underline{v}_0 = \underline{A}\underline{x}'$

III. Zustandsgleichung lösen

• Eigenwerte λ_1, λ_2 und Eigenvektoren $\underline{q}_1, \underline{q}_2$ von $\underline{A}$ finden

a) $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R} \rightarrow$ Transformation auf Normalform

b) $\lambda_1 = \lambda_2 \rightarrow$ Transformation auf Jordan-Normalform

* Spezialfall: $\underline{A}$ Diagonalmatrix: $x(t) = e^{\lambda(t-t_0)}x_0$

c) $\lambda_1 = \lambda_2^* \rightarrow$ Transformation auf reelwertige Normalform

14.3.3 Transformation auf Normalform

Gegeben: $\dot{\underline{x}}' = \underline{A}\underline{x}'$

Normalgleichung: $\dot{\underline{\xi}} = \underline{\Lambda}\underline{\xi}$

- Eigenwerte λ_1, λ_2 und Eigenvektoren $\underline{q}_1, \underline{q}_2$ berechnen
- DGL-System aufstellen

$$\underline{Q} = [\underline{q}_1 \quad \underline{q}_2] \quad \underline{\Lambda} = \underline{Q}^{-1}\underline{A}\underline{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\underline{\xi}}(t) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \underline{\xi}(t)$$

$$\underline{\xi}(t) = \underline{Q}^{-1}\underline{x}'(t) \quad \underline{\xi}_0 = \underline{Q}^{-1}\underline{x}'_0$$

$$\text{Lösung: } \underline{\xi}(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1(t-t_0)} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2(t-t_0)} \end{bmatrix} \underline{\xi}_0$$

3. Rücktransformation

$\underline{x}'(t) = \underline{Q}\underline{\xi}(t) = c_1 e^{\lambda_1(t-t_0)}\underline{q}_1 + c_2 e^{\lambda_2(t-t_0)}\underline{q}_2$

- c_1, c_2 durch Einsetzen der Anfangswerte $\underline{x}'(t_0)$ bestimmen, bzw. $c_1 = \xi_{01}$ und $c_2 = \xi_{02}$

14.3.4 Transformation auf Jordan-Normalform

Gegeben: $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$, $\underline{A}$ ist keine Diagonalmatrix

$$\underline{J} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \underline{Q}' = [\underline{q}'_1 \quad \underline{q}'_2], \underline{\xi}'(t) = \underline{Q}'^{-1}\underline{x}'(t)$$

Zustandsgleichung in Jordan-Normalform: $\dot{\underline{\xi}}'(t) = \underline{J}\underline{\xi}'(t)$

Lösung der Zustandsgleichung:

$$\underline{\xi}'(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda(t-t_0)}\xi'_{01} + (t-t_0)e^{\lambda(t-t_0)}\xi'_{02} \\ e^{\lambda(t-t_0)}\xi'_{02} \end{bmatrix}$$

Rücktransformation: $\underline{x}'(t) = \underline{Q}'\underline{\xi}'(t) = \underline{q}'_1\xi'_1(t) + \underline{q}'_2\xi'_2(t)$

14.3.5 Transformation auf reelwertige Normalform

Gegeben: $\lambda_1 = \alpha + j\beta, \beta > 0, \lambda_2 = \lambda_1^*, \underline{q}_1, \underline{q}_i$

$$\underline{\Lambda}_{\text{reell}} = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix} \quad \underline{Q}_{\text{reell}} = [\underline{q}_r \quad -\underline{q}_i]$$

$$\underline{\xi}(t)_{\text{reel}} = \underline{Q}_{\text{reel}}^{-1}\underline{x}'(t) \quad \underline{\xi}_0 = \underline{Q}^{-1}\underline{x}_0 = \begin{bmatrix} \xi_{01} \\ \xi_{01}^* \end{bmatrix}$$

$$\dot{\underline{\xi}}_{\text{reel}}(t) = \underline{\Lambda}_{\text{reel}}\underline{\xi}_{\text{reel}}(t) \quad \underline{\xi}(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda(t-t_0)}\xi_{01} \\ e^{\lambda^*(t-t_0)}\xi_{01}^* \end{bmatrix}$$

$$\underline{\xi}_{\text{reel}}(t) = \begin{bmatrix} 2 \operatorname{Re}\{\xi_1(t)\} \\ 2 \operatorname{Im}\{\xi_1(t)\} \end{bmatrix}$$

Rücktransformation: $\underline{x}'(t) = c_1 e^{\alpha(t-t_0)}[\cos(\beta(t-t_0))\underline{q}_r - \sin(\beta(t-t_0))\underline{q}_i] + c_2 e^{\alpha(t-t_0)}[\sin(\beta(t-t_0))\underline{q}_r + \cos(\beta(t-t_0))\underline{q}_i]$

14.4. Phasenportraits

Trajektorien, welche abhängig vom Anfangspunkt sind und sich **nie** schneiden.

14.4.1 Zeichnen des Phasenportraits

I. Bestimmung der Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren q_i von $\underline{A}$

$$\lambda_{1,2} = \frac{\operatorname{tr}(\underline{A})}{2} \pm \sqrt{\frac{\operatorname{tr}(\underline{A})^2}{4} - \det(\underline{A})} \quad [\lambda] = \frac{1}{s}$$

$$a_{12} \neq 0 \Rightarrow \underline{q}_i = \begin{bmatrix} -a_{12} \\ a_{11} - \lambda_i \end{bmatrix} \quad a_{21} \neq 0 \Rightarrow \underline{q}_i = \begin{bmatrix} a_{22} - \lambda_i \\ -a_{21} \end{bmatrix}$$

$$a_{12} = a_{21} = 0 \Rightarrow \underline{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \underline{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Falls Eigenvektoren komplex: $\underline{q}_r = \operatorname{Re}\{\underline{q}_1\}$ $\underline{q}_i = \operatorname{Im}\{\underline{q}_1\}$
mit λ_1 der EV mit positivem Imaginärteil

II. Bestimmung des Fixpunktes


$\underline{A}\underline{x}_\infty + \underline{B}\underline{v} = 0 \Rightarrow \underline{x}_\infty = -\underline{A}^{-1}\underline{B}\underline{v}$

III. Art des Phasenportraits


Strudelpunkt

$\lambda_1 = \lambda_2^* = \alpha + j\beta, \alpha \neq 0$: Je nach $\operatorname{sgn}(\alpha)$ stabiler (-) oder instabiler

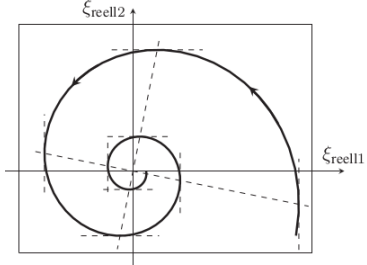
(+) Strudel in Drehrichtung von $\mathbf{q}^r$ (ξ_{reel1}) nach $-\mathbf{q}^i$ (ξ_{reel2}) (jeweils Startpunkt zu Endpunkt). Bei stabilem Struden von außen nach innen, bei instabilem Struden andersrum



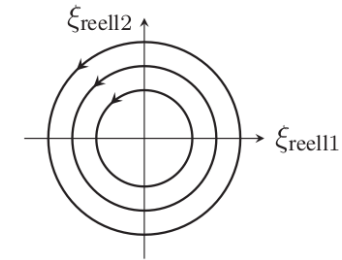
Wirbelpunkt (instabil)
 $\lambda_1 = \lambda_2^* = \beta j$: Wirbel in Drehrichtung von $\mathbf{q}^r$ (ξ_{reel1}) nach $-\mathbf{q}^i$ (ξ_{reel2})



Knotenpunkt
 $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R} < 0, |\lambda_1| < |\lambda_2|$: Trajektorien von Richtung (Eigenvektor) des schnelleren Eigenwerts ($\mathbf{q}_2, \xi_2$) schmiegen sich an an Richtung des langsameren Eigenwerts ($\mathbf{q}_1, \xi_1$). Stabil für $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, instabil sonst. Falls $\lambda_1 = \lambda_2$, so sind Trajektorien Geraden

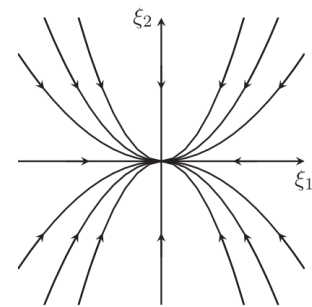

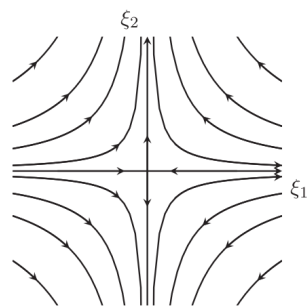Sattelpunkt (instabil)
 $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$: Zwei Geraden in Eigenrichtungen, von stabiler Richtung zu GGP, zu instabiler Richtung. Restliche Trajektorien Hyperbeln mit Geraden als Asymptoten.



14.4.2 Übersicht Phasenportraits

Ohne Erregung und ein reeller EW	Ohne Erregung und zwei reelle EW
$\lambda = 0$ und Matrix $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ - stabil - Ebene von Ruhelagen	$\lambda_2 < \lambda_1 < 0$ - asymptotisch stabil - Knoten 2. Art
$\lambda = 0$ und Matrix $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ - instabil	$0 < \lambda_1 < \lambda_2$ - instabil - Knoten 2. Art
$\lambda < 0$ und $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - asymptotisch stabil - Knoten 3. Art	$\lambda_2 < 0 < \lambda_1$ - instabil - Sattelpunkt
$\lambda > 0$ und $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - instabil - Knoten 3. Art	$\lambda_2 < 0 < \lambda_1$ - instabil - Sattelpunkt
$\lambda < 0$ und $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - asymptotisch stabil - Knoten 1. Art	$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ - instabil - Sattelpunkt
$\lambda > 0$ und $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ - instabil - Knoten 1. Art	$\lambda_2 < 0 < \lambda_1$ - instabil - Sattelpunkt
Mit Erregung und reellen EW	Ohne Erregung und komplexen EW
$\lambda_2 < 0 < \lambda_1$ - instabil	$\alpha < 0, \beta > 0$ - asymptotisch stabil - Strudelpunkt - Drehsinn in x_1/x_2 -Ebene evtl. anders!
$\lambda_1 = 0 < \lambda_2$ - instabil	$\alpha > 0, \beta > 0$ - instabil - Strudelpunkt - Drehsinn in x_1/x_2 -Ebene evtl. anders!
$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ und $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ - instabil	$\alpha = 0, \beta > 0$ - instabil - Wirbelpunkt - Drehsinn in x_1/x_2 -Ebene evtl. anders!

IV. Einzeichnen von GGP und Eigenvektoren
 Die Eigenvektoren werden ausgehend vom GGP eingezeichnet. Bei konjugierten Eigenvektoren zeichnet man den Realteil und den negierten Imaginärteil.

14.5. Zeitverlauf der Zustandsvariablen

Eigenwerte: $\lambda_i = \alpha + j\beta$ mit Dämpfung α und Schwingung β
Stabilität: stabil, falls $\alpha < 0$, sonst instabil
 Schwingung mit Kreisfrequenz $\omega = \beta$

Fall	Schwingungsart
$\alpha = 0, \beta \neq 0$	ungedämpfte Schwingung
$\alpha < 0, \beta \neq 0$	schwach gedämpfte Schwingung
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0, \beta = 0$	aperiodischer Grenzfall
$\lambda_1 \neq \lambda_2, \beta = 0$	stark gedämpfte Schwingung

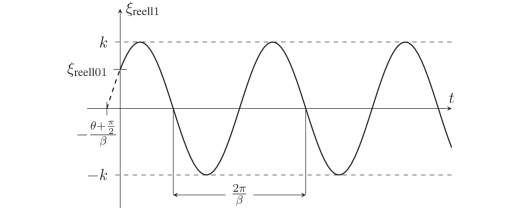


Abbildung 13.22: Zeitverlauf im verlustlosen ungedämpften Fall

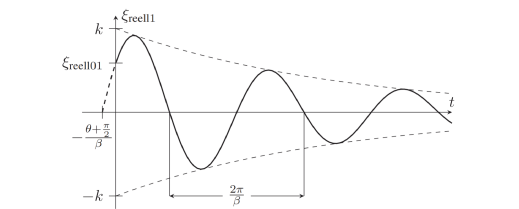


Abbildung 13.23: Zeitverlauf für den schwach gedämpften Fall

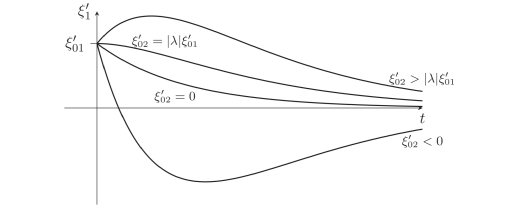


Abbildung 13.25: Zeitverlauf für den aperiodisch gedämpften Fall

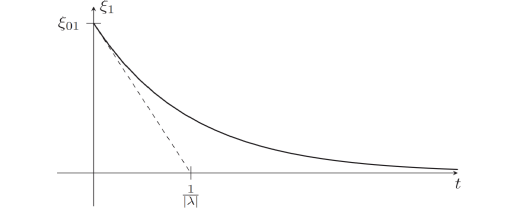


Abbildung 13.24: Zeitverlauf im stark gedämpften Fall

14.6. Sprung- und Impulsantwort (analog zu 13.4)

Zustandsgleichung der Form $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}v(t)$.
 Ausgangsgleichung der Form $y(t) = \mathbf{c}^T\mathbf{x}(t) + dv(t)$.

14.6.1 Sprungantwort

Sprungantwort
 $y_\sigma(t) = (d - \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b})\sigma(t) + \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{-1}\exp(\mathbf{A}t)\mathbf{b}\sigma(t)$
 mit der Sprungfunktion $\sigma(t)$

Für ein stabiles System mit $\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(\mathbf{A}t) = \mathbf{0}$
 $(\text{Re}\{\lambda_1\}, \text{Re}\{\lambda_2\} < 0)$ konvergiert die Sprungantwort wie folgt:
 $y_{\sigma, \infty} = d + \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

14.6.2 Impulsantwort

$h(t) = \frac{d}{dt}y_\sigma(t)$
 $h(t) = d\delta(t) + \mathbf{c}^T\exp(\mathbf{A}t)\mathbf{b}\sigma(t)$
14.7. Steady-State- und Transientenantwort

$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{\text{trans}}(t) + \mathbf{x}_{\text{steady}}(t)$
 $\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_{\text{trans}}(t) + \mathbf{y}_{\text{steady}}(t)$

14.7.1 Steady-State-Antwort

Antwort im eingeschwungenen Zustand
 $\mathbf{y}_{\text{steady}}(t) = \text{Re}\{Y(j\omega)e^{j\omega t}\}$
 $Y_{\text{steady}}(j\omega) = H(j\omega) \cdot U_{\text{in}}$

14.7.2 Transientenantwort

Antwort des Systems während des Einschwingzustands. $\rightarrow 0$ Die Summe der Polstellen von $H(j\omega)$ ist die Transientenantwort.
 $\mathbf{x}_{\text{trans}}(t) = \exp(\mathbf{A}t)\mathbf{x}(0)$

$\mathbf{y}_{\text{trans}}(t) = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{y}_i e^{\lambda_i t}$

14.8. Federschwinger

Feder mit Federkonstante k an der Decke befestigt mit einer Masse m und Auslenkung z nach unten.
Rückstellkraft $F_F = kz$
Trägheit $F_T = m\ddot{z}$
Gewichtskraft $F_G = mg$
 Kräftegleichgewicht: $F_F + F_T - F_G = 0$, mit $\ddot{z} = \dot{s}$ folgt die DGL 2. Grades

$$kz + m\dot{s} - mg = 0 \quad \dot{s} = -\frac{kz}{m} + g$$

$$\begin{bmatrix} \dot{z}(t) \\ \dot{s}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z(t) \\ s(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ g \end{bmatrix}$$

15. Nichtlineare dynamische Systeme

Systeme beschrieben durch nichtlineare Funktionen f :

$$\dot{x}_1(t) = f_1(x_1(t), x_2(t))$$

$$\dot{x}_2(t) = f_2(x_1(t), x_2(t))$$

15.1. Zustandsbeschreibungen

Kapazität

spannungsgesteuert : u ist die Zustandsgröße

nur ladungsgesteuert : q ist die Zustandsgröße

Induktivität

stromgesteuert : i ist die Zustandsgröße

nur flussgesteuert : Φ ist die Zustandsgröße

- Alle Gleichgewichtspunkte bestimmen $f(\mathbf{x}_\infty) \stackrel{!}{=} \mathbf{0}$
- Jacobimatrix bestimmen
- Gleichgewichtspunkte in Jacobimatrix einsetzen und Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmen
- Überprüfen des **Satzes von Hartmann/Grobmann**:
Für alle Eigenwerte muss gelten: $\text{Re}\{\lambda_i\} \neq 0$, ansonsten kann man die Linearisierung mit Jacobimatrix nur bei konservativen Systemen anwenden
- Phasenportrait zeichnen (lokale Phasenportraits (Phasenportrait zu einem bestimmten GGP) stetig verbinden (Richtungen der Trajektorien bleiben alle gleich))

15.2. Energiefunktion $E(\mathbf{x})$

Eigenschaften: stetig, lokal nicht konstant, auf jeder Trajektorie konstant
 Schaltung ist **konservativ**, falls:
 $\dot{E} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial E(\mathbf{x})}{\partial x_1} \dot{x}_1(t) + \frac{\partial E(\mathbf{x})}{\partial x_2} \dot{x}_2(t) + \dots + \frac{\partial E(\mathbf{x})}{\partial x_n} \dot{x}_n(t) = 0$

15.2.1 Eigenschaften konservativer Schaltungen


- GGP ist entweder Sattelpunkt, Wirbelpunkt, oder GGP mit verschwindenden Eigenwert ($\lambda_i = 0$) $\rightarrow$ keine rein stabilen GGPs
- Erweiterung des Satzes von Hartmann/Grobmann: Jacobimatrix hat nur imaginäre Eigenwerte und Schaltung ist konservativ $\Leftrightarrow$ GGP ist Wirbelpunkt

15.2.2 Zeichnen des Phasenportraits bei konservativen Schaltungen


1. Energiefunktion gegeben durch z.B. $E(\xi_1, \xi_2) = \dots$
2. Befindet man sich auf der Trajektorie Γ , so gilt $E(\Gamma) = E(\xi_1, \xi_2) = \dots$
3. Löst man nach z.B. ξ_2 auf, so erhält man die Funktion $\xi_2(\xi_1)$, welche man zeichnen kann

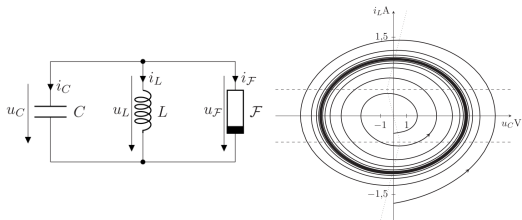15.3. Oszillatoren

Autonome Schaltung mit periodischem Verlauf der Zustandsgrößen, welcher unabhängig vom Anfangszustand ist
Voraussetzung: nichtlinear, nur ein Fixpunkt (instabil)
Van der Pol-Oszillator:



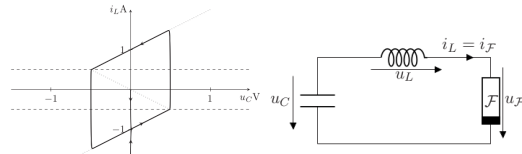Relaxationsoszillator: Oszillator mit $L \rightarrow 0$ und F S-Kennlinie



15.4. Lotka-Volterra-Gleichungen

Biologisches System mit Beute $p_1(t)$ und Jäger $p_2(t)$ konservativ.

$$\begin{aligned}\dot{p}_1(t) &= [\alpha_1 - \beta_1 p_2(t)] p_1(t) \\ \dot{p}_2(t) &= [-\alpha_2 + \beta_2 p_1(t)] p_2(t)\end{aligned}$$

16. Dynamische Schaltungen beliebigen Grades

16.1. Verallgemeinerte Zustandsgleichungen

$$\frac{d}{dt} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_1 & \mathbf{N}_1 \end{bmatrix}}_{\underline{D}} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = - \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{M}_0 & \mathbf{N}_0 \end{bmatrix}}_{\underline{F}} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{M}_1, \mathbf{N}_1$: Elementgleichungen der reaktiven Elemente

$\mathbf{M}_0, \mathbf{N}_0$: Elementgleichungen aus Tableau

$\mathbf{B}$: KVL, $\mathbf{A}$: KCL

16.1.1 Grad der Schaltung

Der eigentliche Grad der Schaltung ist gegeben durch den Grad von $\det(\lambda \underline{D} - \underline{F}) = 0$

16.1.2 Lösung TODO

17. Analyse dynamischer Systeme im Frequenzbereich

17.1. Laplace-Transformation

Für kausale Funktionen mit $f(t) = 0$ für $t < 0$:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt \text{ mit } p: \text{ komplexe Frequenz}$$

Rücktransformation:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s) e^{-pt} dt$$

17.1.1 Rechenregeln

- Linearität: $\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s)$
- Differentiationssatz: $\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = pF(s) - f(0)$
- Faltung: $\mathcal{L}\{(a * b)(t)\} = A(s)B(s)$

17.1.2 Wichtige Laplace-Transformationen

- $\mathcal{L}\{\alpha e^{\beta t}\} = \frac{\alpha}{p - \beta}$
- $\mathcal{L}\{e^{\underline{A}t}\} = (\underline{p} \mathbf{1} - \underline{A})^{-1}$
- $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$

17.1.3 Allgemeine Lösung im Frequenzraum

$$\underline{X}(s) = \underbrace{(\underline{p} \mathbf{1} - \underline{A})^{-1} \underline{x}(0)}_{\underline{X}_{ZI}(s)} + \underbrace{(\underline{p} \mathbf{1} - \underline{A})^{-1} \underline{b} V(s)}_{\underline{X}_{ZS}(s)}$$

$$\underline{x}(t) = \underline{x}(0) e^{\underline{A}t} + \int_0^t e^{\underline{A}(t-t')} \underline{v}(t') \underline{b} dt'$$

17.2. Reduzierte Knotenspannungsanalyse

$$\underbrace{\underline{Y}_k}_{\text{Knotenadmittanzmatrix}} \underline{U}_k(s) = \underline{I}_q(s)$$

Eintragen von Reaktanzen

Kapazität pC_n

Induktivität $\frac{1}{pL_n}$

17.3. Übertragungsfunktion

$$H(j\omega) = H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{\text{Ausgang}}{\text{Eingang}}$$

- Beschreibt die Zero-State-Response
- $p_{0,i}$: Nullstellen des Ausgangs
- **Eigenfrequenzen** $p_{\infty,i}$: Nullstellen des Eingangs
 - $\hat{=}$ Polstellen von $H(j\omega)$
 - $\hat{=}$ Charakteristisches Polynom von $\underline{A}$
 - $\hat{=}$ Eigenwerte von $\underline{A}$

$$Y(s) = H(s)V(s) \rightarrow y(t) = h(t) * v(t)$$

$$\underline{y}_{ZS}(t) = \mathcal{L}\{Y(s)\}$$

$$\underline{y}_{ZI}(t) = \sum_{i=1}^n y_{0,i} e^{p_{\infty,i} t}$$

17.3.1 3dB-Grenzfrequenz

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{2} \iff |\operatorname{Re}\{H(j\omega_{gr})\}| = |\operatorname{Im}\{H(j\omega_{gr})\}|$$

$$v(\omega_{gr}) = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

Stabilität: $\operatorname{Re}\{p_{\infty,i}\} < 0 \quad \forall i$

Darstellung einer Schaltung in Abhängigkeit der Frequenz

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \exp(j\angle H(j\omega))$$

$$\varphi(\omega) = \angle H(j\omega) = \begin{cases} \arctan \frac{\operatorname{Im}\{H(j\omega)\}}{\operatorname{Re}\{H(j\omega)\}} & \text{für } \operatorname{Re}\{H(j\omega)\} \geq 0 \\ \arctan \frac{\operatorname{Im}\{H(j\omega)\}}{\operatorname{Re}\{H(j\omega)\}} + \pi & \text{für } \operatorname{Re}\{H(j\omega)\} < 0 \end{cases}$$

logarithmierte Darstellung des Betrages: $v(\omega) = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$

Serienschaltung von Übertragungsfunktionen

$$H(s) = H_1(s)H_2(s) \rightarrow v(\omega) = v_1(\omega) + v_2(\omega),$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega)$$

Parallelschaltung von Übertragungsfunktionen

$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$

17.4. Bodediagramm

1. Übertragungsfunktion faktorisieren

$$H(j\omega) = K \cdot \prod_{n=1}^n \left(x_n + \frac{j\omega}{\omega_n}\right)^{z_n} \quad z_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

2. Logarithmierte Beträge der einzelnen Faktoren aufstellen

- a) Konstanter Faktor: $y = 20 \cdot \log_{10}(K) \text{ dB}$
- b) Falls $x_n = 0$: Gerade durch $(\omega_n, 0 \text{ dB})$
- c) Falls $z_n < 0$: Bis ω_n Funktion gleich 0 dB, dann linear um $20 \cdot \log_{10}(x_n) \text{ dB}$ pro Dekade fallend
- d) Falls $z_n > 0$: Bis ω_n Funktion gleich 0 dB, dann linear um $20 \cdot \log_{10}(x_n) \text{ dB}$ pro Dekade steigend


3. Phase der Faktoren bestimmen

4. Logarithmierte Beträge und Phasen aufaddieren

5. Separates Zeichnen des Betrages $v(\omega)$ und der Phase $\varphi(\omega)$ in zwei Diagramme

17.5. Ortskurve

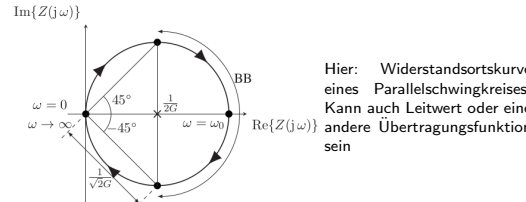1. Bestimmung von diversen Werten der Übertragungsfunktion
2. Eintragen in der komplexen Ebene
3. Punkte stetig verbinden
4. Umlaufrichtung von Punkten mit $\omega = 0$ zu Punkten mit $\omega \rightarrow \infty$



Hier: Widerstands Ortskurve eines Parallelschwingkreises. Kann auch Leitwert oder eine andere Übertragungsfunktion sein

17.6. Filtertypen


Hochpass: $|H(j0)| = 0, |H(j\omega)| \rightarrow c$ für $\omega \rightarrow \infty$

Tiefpass: $|H(j0)| = c, |H(j\omega)| \rightarrow 0$ für $\omega \rightarrow \infty$

Bandpass: $|H(j0)| = 0, |H(j\omega)| \rightarrow 0$ für $\omega \rightarrow \infty, |H(j\omega_0)| = c$

Bandsperr: $|H(j0)| = c, |H(j\omega)| \rightarrow c$ für $\omega \rightarrow \infty, |H(j\omega_0)| = 0$

Allpass: $|H(j0)| = c$ (Phase kann sich trotzdem abhängig von ω ändern!)

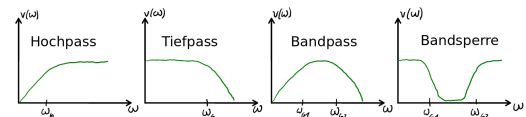

17.7. Schwingkreis

$$\text{Resonanzfrequenz: } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\text{Gütefaktor: } Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 LG} = \frac{\sqrt{C}}{G\sqrt{L}}$$

$$\text{Eigenfrequenzen: } p_{\infty,1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{1 - 4Q^2}$$

$$p_{\infty,1} p_{\infty,2} = \omega_0^2$$

$$\text{Bandbreite: } \frac{\omega_0}{Q} = |\omega_2 - \omega_1|$$

18. SPICE

18.1. Bauteile

- L<Name> <node1> <node2> <val>: Spule zwischen Knoten <node1> und Knoten <node2> mit Induktivität <val>
- C<Name> <node1> <node2> <val>: Kondensator zwischen Knoten <node1> und Knoten <node2> mit Kapazität <val>
- R<Name> <node1> <node2> <val>: Widerstand zwischen Knoten

<node1> und Knoten <node2> mit Widerstandswert <val>

- U<Name> <node1> <node2> <val>: Spannungsquelle zwischen Knoten <node1> und Knoten <node2> mit Spannung <val> (Spannung positiv bei <node1>)

- I<Name> <node1> <node2> <val>: Stromquelle zwischen Knoten <node1> und Knoten <node2> mit Stromstärke <val> (Strom in Richtung <node2>)

18.2. Parameterbefehle

- .step param <Param> <Start> <End> <Step>: Alle Parameter {<Param>} werden vom Startwert <Start> bis <End> während der Simulation als Treppenfunktion mit Schrittweite <Step> eingesetzt.
- .step param <Param> list <Wert1> <Wert2>: Simulation wird n mal für jeden Parameterwert durchgeführt.
- .step oct param <Param> <Start> <End> <StepsPerOct>

18.3. Quellenarten

- PULSE <Start> <End> <Delay> <tRise> <tFall> <tFall> <tOn>
- SINE <DcOffset> <Amplitude> <Freq> <tDelay> <Theta> <Phi>

18.4. Analysearten

- .tran <Endtime>: Transientenanalyse im Zeitbereich von $t = 0$ bis $t = \text{<Endtime>}$, Bsp.: .tran 60us

19. Simulink

TODO